

Exercices architecture : le sélecteur de chiens

Contexte : une famille a décidé d'accueillir un chien à la maison, et une personne est chargée d'aller le récupérer au chenil. Il s'agit de trouver le bon chien : on décide donc de construire un circuit logique qui va permettre de sélectionner le bon chien en fonction des critères déterminés par la famille.

Exercice 1 : Critères simples

Complétez le circuit de manière à ce que la sortie « OK pour ce chien » soit allumée (c'est-à-dire qu'elle vaille 1) lorsque les deux entrées sont réglées selon les caractéristiques d'un chien précis.

On veut un **petit** chien **gentil**.

Gentil 0

Petit 0

0 OK pour ce chien!

Exercice 2 : Critères plus compliqués

Complétez le circuit de manière à ce que la sortie « OK pour ce chien » soit allumée (c'est-à-dire qu'elle vaille 1) lorsque les entrées sont réglées selon les caractéristiques d'un chien précis :

- Le chien doit être gentil ;
- Le chien ne doit pas baver tout le temps ;
- Il faut soit un petit chien, soit un labrador.

Gentil 0

Bave tout le temps 0

S'appelle "Paul" 0

Petit 0

Labrador 0

0 OK pour ce chien!

Exercice 3 : Décodeur de race de chien

Dans l'exercice précédent, on n'a pu parler que d'une seule race de chien (le labrador). On aimerait représenter plus de races de chiens : pour cela, on utilise un code de 2 bits, avec l'encodage suivant.

Représentation binaire	Race
00	border collie
01	berger allemand
10	husky
11	labrador

On a donc maintenant besoin d'un **décodeur** : à partir des 2 bits d'entrée, le circuit doit allumer une seule des quatre sorties, celle qui correspond à la race du chien selon la table ci-dessus. Complétez le circuit.

Indices :

- Commencez par réaliser la partie du circuit qui allume « labrador ».
- Continuez en réalisant la partie pour « border collie » (vous allez avoir besoin de plus de portes logiques).
- Il ne reste plus qu'à réaliser les parties « berger allemand » et « husky ».

Code de la race du chien sur 2 bits



Une seule de ces sorties doit être allumée :

- ☐ 0 c'est un border collie (code 00)
- ☐ 0 c'est un berger allemand (code 01)
- ☐ 0 c'est un husky (code 10)
- ☐ 0 c'est un labrador (code 11)

Exercice 4 : Encodeur de race de chien

Au chenil, la personne qui présente les chiens a un boîtier avec quatre boutons, un par race. Pour transmettre la race sur deux fils seulement, on veut un **encodeur** : un circuit qui transforme le bouton appuyé en un code de 2 bits, avec le même encodage que pour le décodeur.

Bouton appuyé	Bit de gauche	Bit de droite
border collie	0	0
berger allemand	0	1
husky	1	0
labrador	1	1

a) Complétez le circuit. On suppose qu'on n'appuie que sur un seul bouton à la fois.

Border Collie (code 00) 

Berger Allemand (code 01) 

Husky (code 10) 

Labrador (code 11) 

 
Code de la race du chien sur 2 bits

b) Quel code produit votre circuit si on n'appuie sur aucun bouton ?
Et si on appuie sur « berger allemand » et « husky » en même temps ?

.....
.....

c) Ajoutez au circuit du a) une troisième sortie, « bouton appuyé », qui vaut 1 dès qu'on appuie sur un bouton. Elle permet de distinguer « aucun bouton » de « border collie ».

Exercice 5 : Décodeur 3 bits

On passe maintenant à un décodeur de 3 bits, qui ne sert plus seulement aux races de chiens : le circuit doit allumer une seule des huit sorties, celle qui correspond à la combinaison de bits reçue en entrée. Complétez le circuit.

Indices :

- Commencez par la sortie du bas (111).
- Puis la sortie du haut (000).
- Le reste peut se faire sans ajouter de porte logique, juste en ajoutant des connexions.



Une seule de ces sorties doit être allumée :

