

Aide-mémoire : les portes logiques classiques


A	**NON** A
0	1
1	0

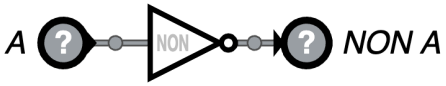

A	B	A **OU** B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

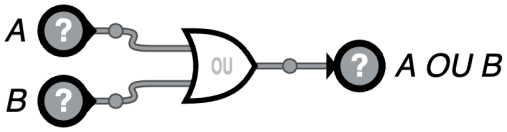

A	B	A **ET** B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

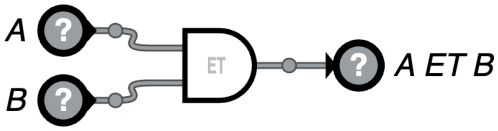

A	B	A **OUX** B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

